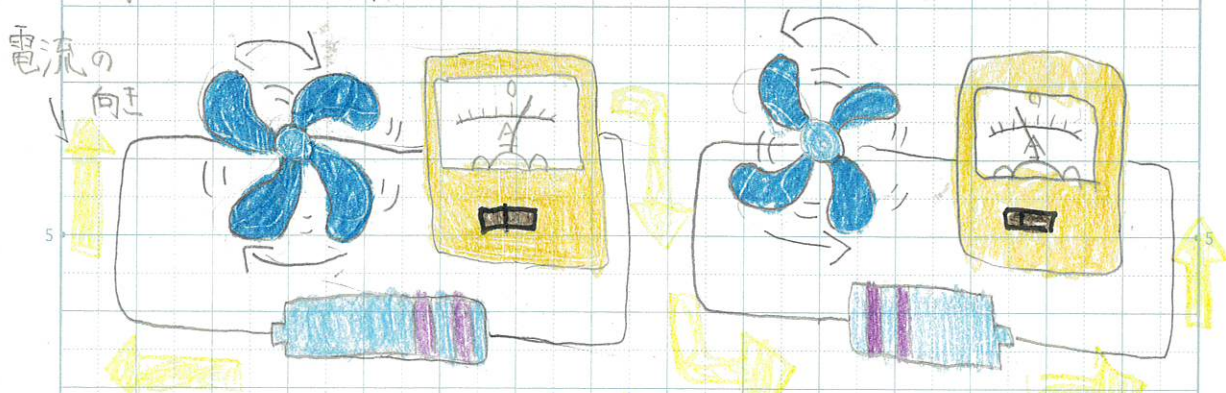


電流のはたらき

1. かん電池のはたらき




- かん電池の向きをかえると、電流の向きがかわり、モーターの回る向きがかわる。

2. かん電池のつなぎ方

<直列つなぎ>

<へり列つなぎ>

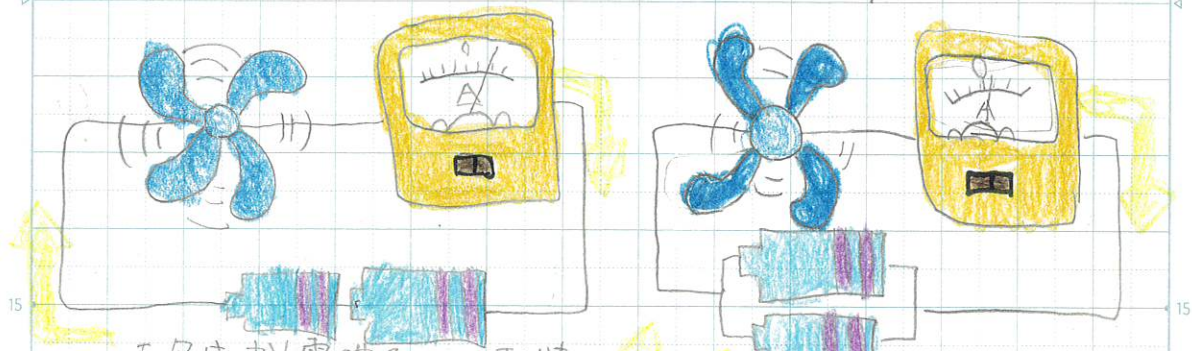

モーターは、かん電池1個のときより速くなった。

モーターはかん電池1個のときと同じくらいの速さで回った。

- かん電池2個を直列つなぎにすると、1個のときよりも電流の大きさが大きくなり、モーターが速くなる。
- かん電池2個をへり列つなぎにしても、1個のときと電流の大きさはかわらず、モーターの回る速さもかわらない。

メモ!

おこ!!!



ほくも

めずらしいように...

